

# **Laboratório de Arquitetura e Organização de Computadores II**

## **Prática II**

**Nome do Aluno: Gabriel Alves Barbosa e Gabriel Luís Silva Pereira**

**Obs:** Editores de texto reduzem a qualidade e nitidez das imagens. Assim, caso esteja difícil a leitura e interpretação de alguma imagem, há uma cópia de todas elas na pasta “imagens das simulações”, neste mesmo arquivo zip onde se encontra este relatório.

### **Testes das Instruções:**

Demonstraremos aqui o funcionamento aqui das Instruções Básicas e das Instruções extras.

#### **1) Instruções básicas:**

- **ADD:**

**Exemplo de ADD executado:** 0000000000000001;

**OpCode:** 000

**Registradores utilizados:**

Rx = 000;

Ry = 001;

A imagem a seguir demonstra o funcionamento da função ADD. Repare que os registradores de R0 a R7 haviam sido previamente carregados com alguns valores. Especificamente, R0 está com o valor 3 e R1 está com o valor 5. Nossa função Add implementa uma soma do tipo  $R_x = R_x + R_y$ . Neste caso,  $R_x = R_0$  e  $R_y = R_1$ . Assim, quando counter atingiu o valor 4 o sinal “done” ficou ativo, e o valor 8 (5+3) foi escrito no registrador R0.



- **MV:**

**Exemplo de MV executado:** 0000000110000001;

**OpCode: 110**

**Registradores utilizados:**

Rx = 000;

Ry = 001;

A imagem a seguir demonstra o funcionamento da função MV. Repare que os registradores de R0 a R7 haviam sido previamente carregados com alguns valores. Especificamente, R0 está com o valor 3 e R1 está com o valor 5. Nossa função MV implementa uma operação do tipo  $R_x = R_y$ . Neste caso,  $R_x = R_0$  e  $R_y = R_1$ . Assim, quando counter atingiu o valor 3 o sinal “done” ficou ativo, e o valor 5 (que estava em R1) foi escrito no registrador R0.

/pratica2/Clock	-No Data-									
/pratica2/DIN	-No Data-	0000000110000001								
/pratica2/Reset	-No Data-									
/pratica2/BusWires	-No Data-					0000000000000101				
/pratica2/Done	-No Data-									
/pratica2/Counter	-No Data-	000	001	010	011	000				
/pratica2/R0_output	-No Data-	0000000000000011			0000000000000101					
/pratica2/R1_output	-No Data-	0000000000000101								
/pratica2/R2_output	-No Data-	0000000000000001								
/pratica2/R3_output	-No Data-	0000000000000001								
/pratica2/R4_output	-No Data-	0000000000000001								
/pratica2/R5_output	-No Data-	0000000000000001								
/pratica2/R6_output	-No Data-	0000000000000001								
/pratica2/R7_output	-No Data-									
/pratica2/A_output	-No Data-	0000000000000001								
/pratica2/W_output	-No Data-									
/pratica2/RNin	-No Data-	zzzzzzzz00000000			zzzzzzzz00000001	zzzzzzzz00000000				
/pratica2/IR_output	-No Data-				0110000001					
/pratica2/IRin	-No Data-	000000000000	00000000001	00000000000						
/pratica2/incr_pc	-No Data-									
/pratica2/RNout	-No Data-	00000000		00000010	00000000					
/pratica2/Ain	-No Data-									
/pratica2/Gin	-No Data-									
/pratica2/Gout	-No Data-									

- **MVI:**

Infelizmente não conseguimos implementar a instrução MVI. Temos algumas ideias do que pode ter acontecido, mas não conseguimos implementá-las em tempo hábil. A fim de ser possível concluir a prática, ignoramos a instrução de MVI nos casos testes do projeto. De positivo, temos que esta foi a única falha do projeto.

## 2) Instruções Adicionais:

- **SLT:**

**Exemplo de SLT executado:** 0000000011000001;


**OpCode: 011**

### Registradores utilizados:

Rx = 000;

$$R_y = 001;$$

A imagem a seguir demonstra o funcionamento da função SLT. Repare que os registradores de R0 a R7 haviam sido previamente carregados com alguns valores. Especificamente, R0 está com o valor 3 e R1 está com o valor 5. Nossa função SLT implementa uma operação do tipo  $R_x = (R_x < R_y) ? 1 : 0$ . Neste caso,  $R_x = R0$  e  $R_y = R1$ . Assim, quando counter atingiu o valor 4 o sinal “done” ficou ativo, e o valor 1 (pois 3 é menor do que cinco) foi escrito no registrador R0.

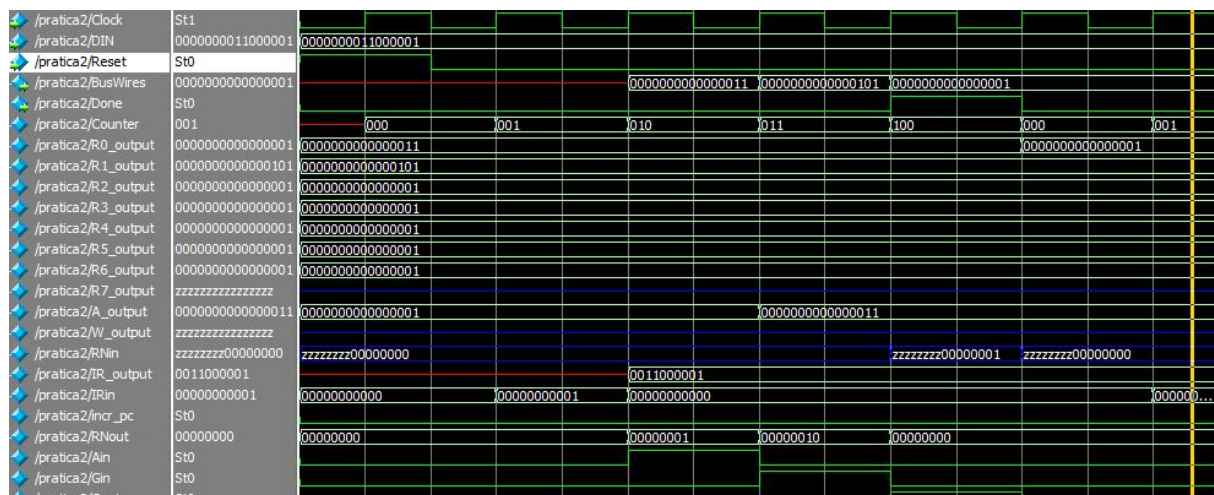

- **SLL:**

**Exemplo de SLL executado:** 0000000100000001;


**OpCode: 100**

**Registadores utilizados:**

Rx = 000;

Ry = 001;

A imagem a seguir demonstra o funcionamento da função SLL. Repare que os registradores de R0 a R7 haviam sido previamente carregados com alguns valores. Especificamente, R0 está com o valor 3 e R1 está com o valor 5. Nossa função SLL implementa uma operação do tipo  $Rx = [Rx] \ll [Ry]$ . Neste caso,  $Rx = R0$  e  $Ry = R1$ . Assim, quando counter atingiu o valor 4 o sinal “done” ficou ativo, e o valor 96 (pois o valor 3 foi multiplicado por 2 cinco vezes) foi escrito no registrador R0.

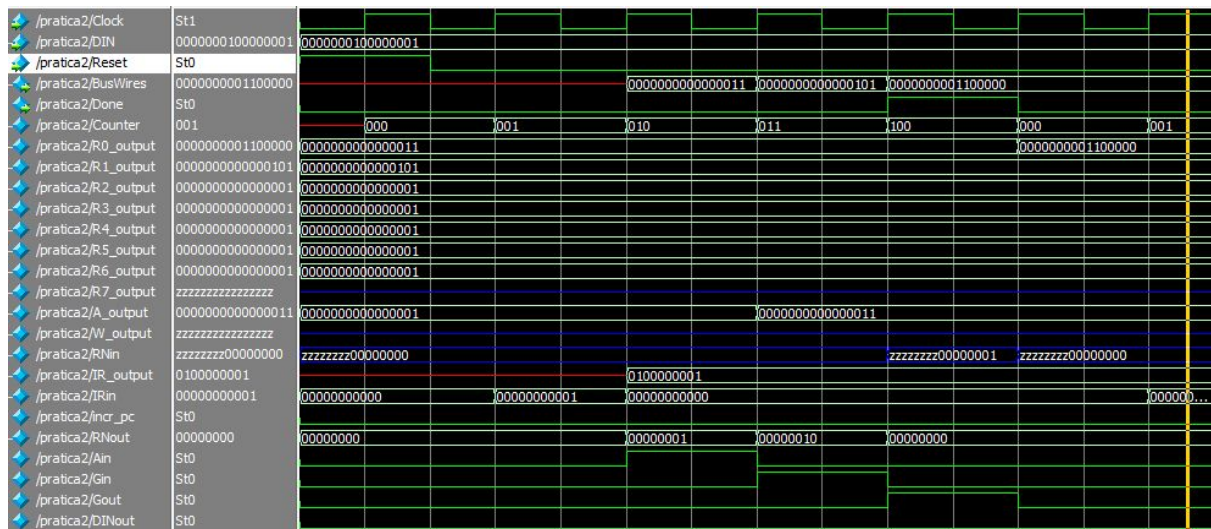

- **SRL:**

**Exemplo de SRL executado:**0000000101001000 ;

**OpCode: 101**

**Registadores utilizados:**

Rx = 001;

Ry = 000;

A imagem a seguir demonstra o funcionamento da função SRL. Repare que os registradores de R0 a R7 haviam sido previamente carregados com alguns valores. Especificamente, R0 está com o valor 3 e R1 está com o valor 40. Nossa função SRL implementa uma operação do tipo  $Rx = [Rx] \gg [Ry]$ . Neste caso,  $Rx = R0$  e  $Ry = R1$ . Assim, quando counter atingiu o valor 4 o sinal “done” ficou ativo, e o valor 5 (pois o valor 40 foi dividido por 2 três vezes) foi escrito no registrador R0.





## Lendo as instruções da memória Rom:


Como não conseguimos implementar a instrução mvi (única instrução que ficou faltando), tivemos que removê-la do exemplo de testes. Assim, o nosso teste, com o resultado esperado para cada um dos registradores encontra-se abaixo:

Instrução	R0	R1	R2	R3	R4
Estado inicial	2	3	6	0	0
ADD R1, R0	2	5	6	0	0
SUB R2, R1	2	5	1	0	0
MV R3, R2	2	5	1	1	0
ADD R0, R3	3	5	1	1	0
OR R1,R0	3	7	1	1	0
SUB R1,R0	3	4	1	1	0
ADD R1, R3	3	5	1	1	0
SLL R1, R3	3	A	1	1	0
SRL R1, R3	3	5	1	1	0
SLT R4, R1	3	5	1	1	1
SLT R1, R1	3	0	1	1	1
ADD R4, R3	3	0	1	1	2
ADD R1, R2	3	1	1	1	2


A solução para implementar o nosso processador ligado a uma memória de instruções foi a seguinte: Primeiramente ligamos um clock ao processador. Ligamos a saída done do processador como o clock da memória. Ligamos o dado de saída da memória ao dado de entrada do processador.

O resultado do teste aplicado ao nosso processador pode ser observado na figura abaixo:

## Estado Inicial:

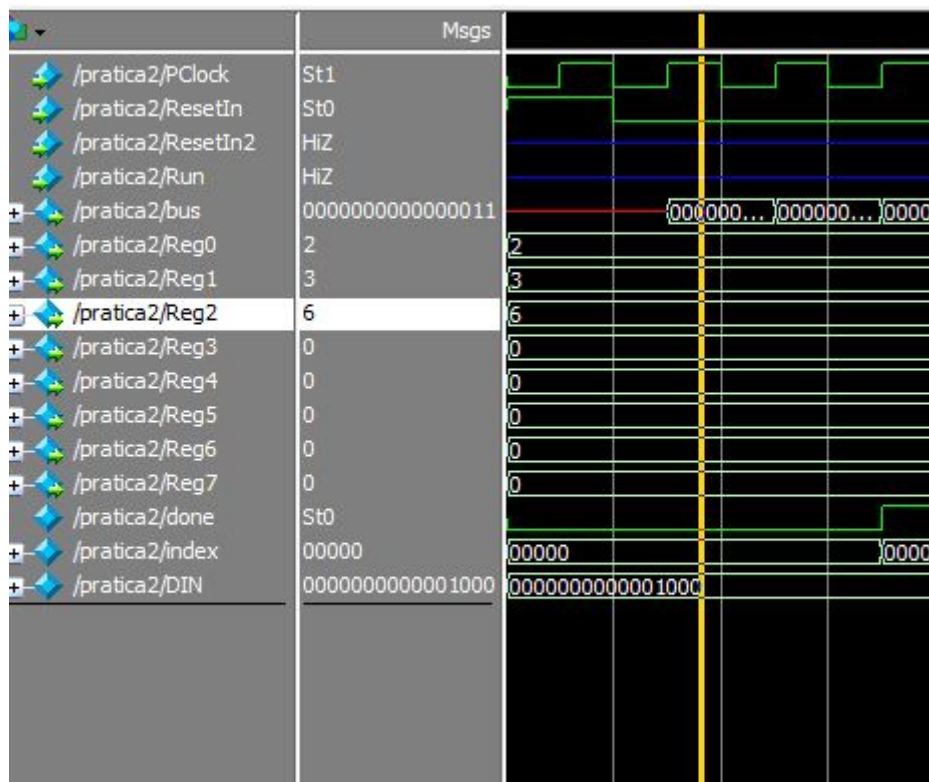


## ADD R1, R0:

 





## SUB R2, R1:

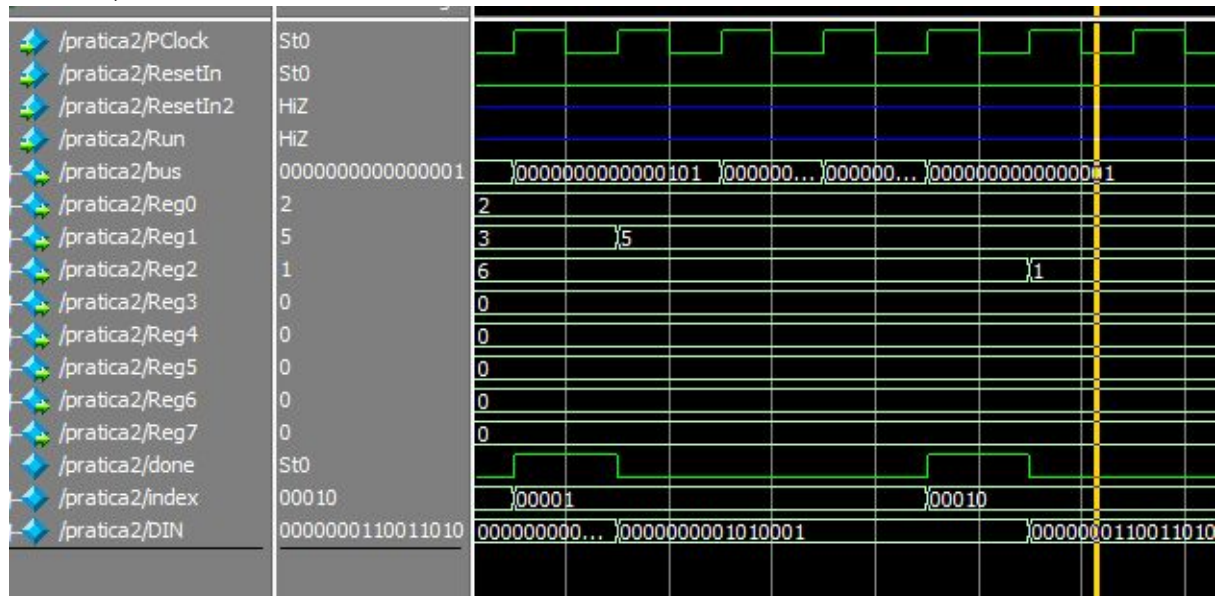


## MV R3, R2:

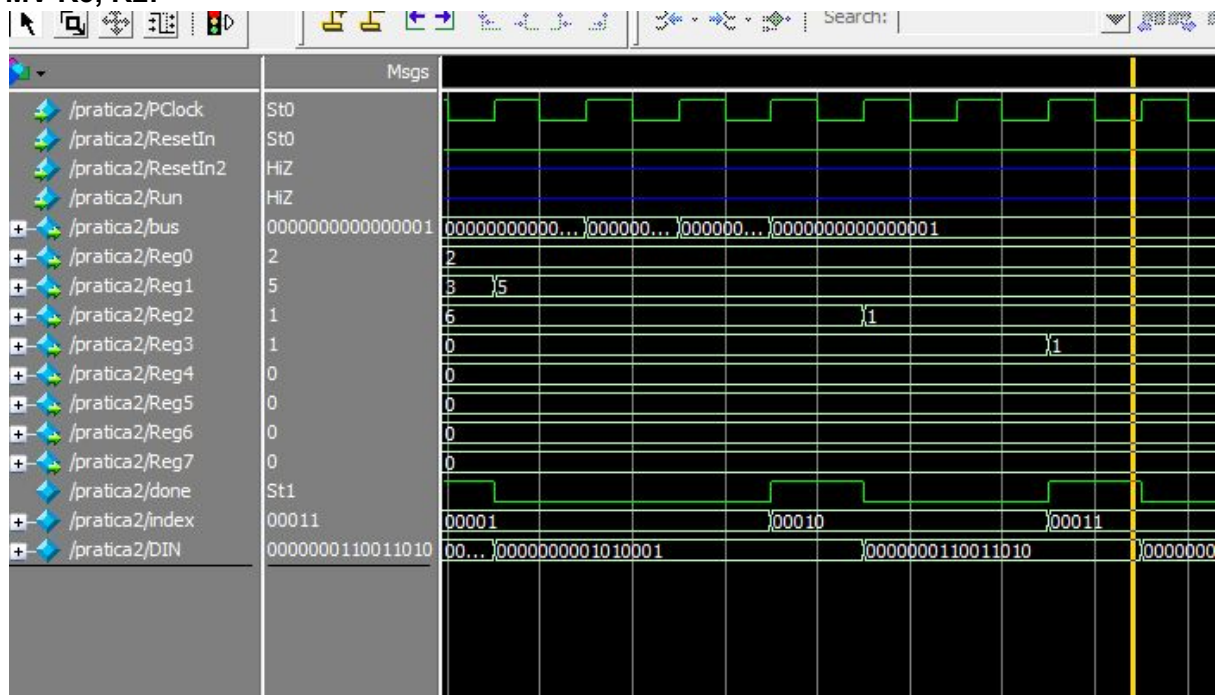


## ADD R0, R3:

 


## OR R1,R0:

 


## SUB R1,R0:

 


## ADD R1, R3:

 

### SLL R1, R3:

 


### SRL R1, R3:

 




## SLT R4, R1:

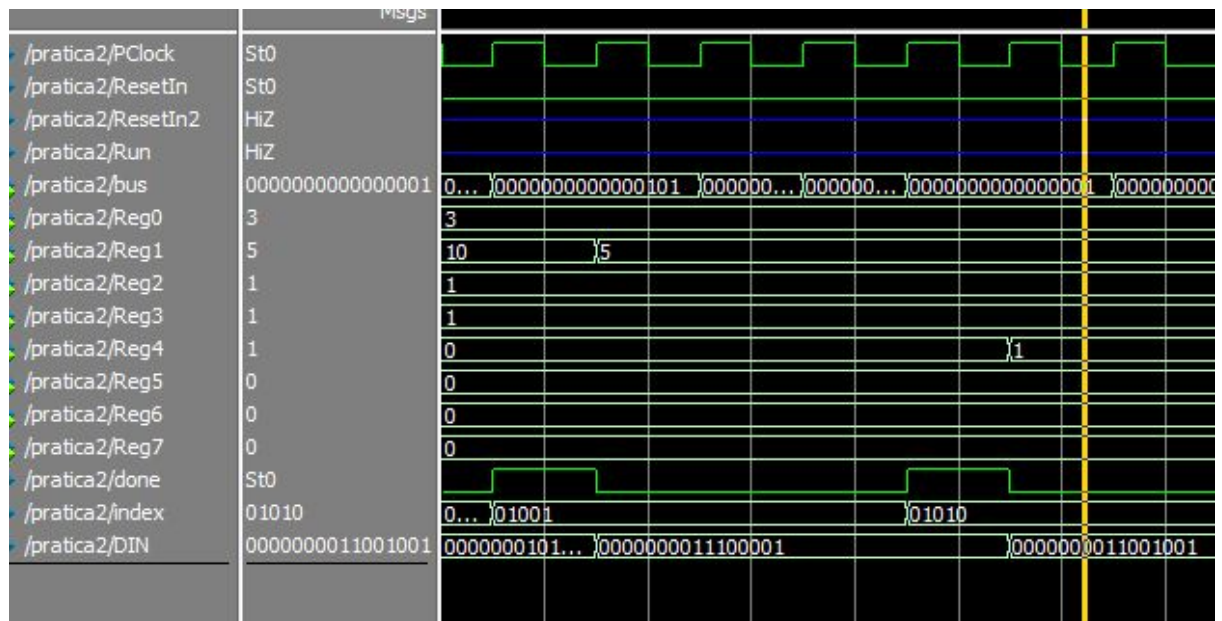


## SLT R1, R1:

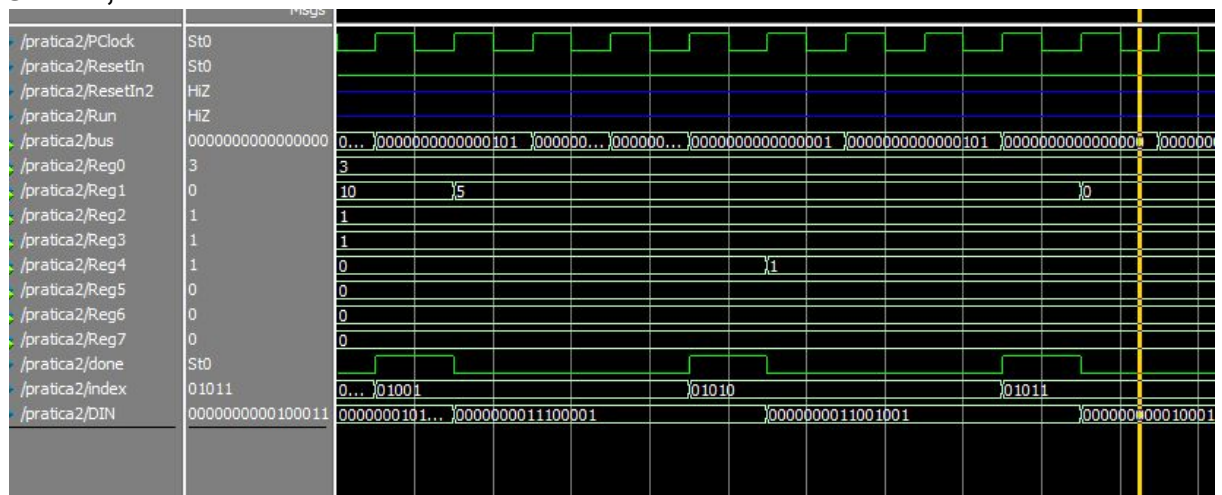



ADD R4, R3:

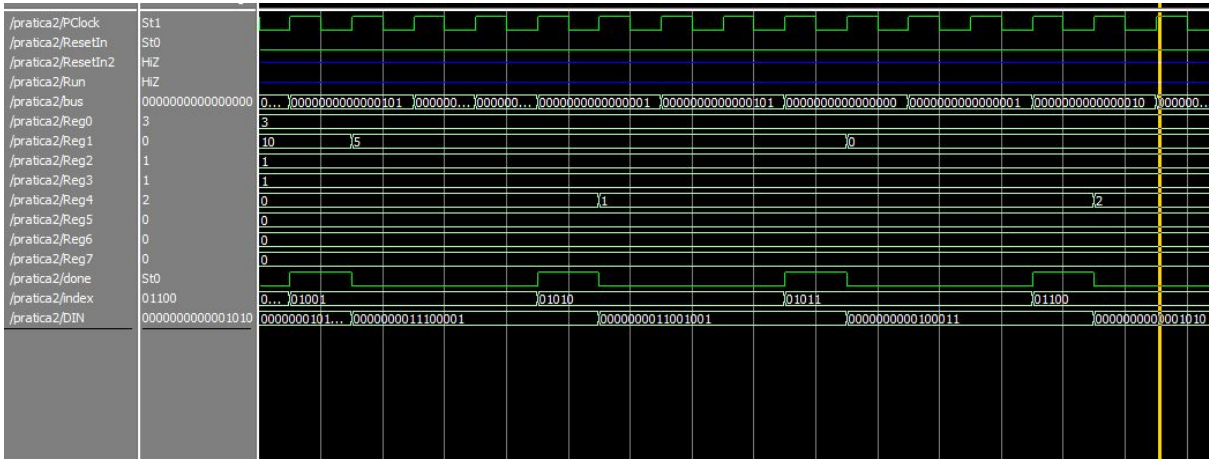

ADD R1, R2:

